מעבדה במכשור

הנדסה ביורפואית

: מגישים

נדב אמיתי

יובל כסיף

סול אמארה

: תאריך

30.03.2022

תוכן עניינים:

3	1
תשובות לשאלות הכנה :	2


:רקע תאורטי

הלב הינו שריר שתפקידו להזרים דם אל חלקי הגוף השונים ושולט בקצב ההעברה בעזרת כיווץ והרפיה של שרירי הלב. הוא מורכב מ4 חלקים- עליות (ימנית ושמאלית) וחדרים (ימני ושמאלי). דם עשיר בחמצן מגיע מהריאות אל העלייה השמאלית, עובר לחדר השמאלי ומשם בעזרת מערכת של עורקים וורידים מוזרם אל כל חלקי הגוף. מחלקי הגוף דם עשיר בפחמן דו-חמצני מגיע אל העלייה הימנית, משם לחדר הימני ובחזרה לריאות. בריאות מתבצע חילוף החומרים בין דם עשיר לעני בחמצן. בלב ישנם שסתומים ומחיצות המונעות ערבוב לא רצוי של דם (למשל בין הצד הימני לשמאלי) ומאפשרות מעבר דם רק בכיוון הרצוי (מעליות לחדרים ולא להפך). על מנת לבצע את הכיווץ בזמן המתאים ישנם שני קוצבי לב: SA-node, AV-node. הם יוצרים גירוי חשמלי הגורם ללב להתכווץ וכך מאפשר את מעבר הדם אל החלקים השונים.

SA-node הינו הקוצב הראשי ונמצא בעלייה הימנית והוא גורם לכיווץ של העליות ומעבר הדם SA-node מהן אל החדרים, כאשר שליחת הגירויים הינה בקצב של כ60-80 פעימות לדקה עבור אדם במנוחה.

Av-node נקרא הקוצב המשני והקצב שלו מוכתב לפי קצב הSA-node במצב תקין. קוצב זה מקשר בין העליות לחדרים ומאפשר את כיווץ החדרים. במקרה של תקלה בקוצב הראשי, הוא יכול לפעול באופן בלתי תלוי ולשלוח גירויים בקצב של כ30-50 פעימות לדקה.

אות הECG נמדד על גבי עור המטופל ע"י 2-12 אלקטרודות במיקומים מסוימים לפי כמות האלקטרודות בהם משתמשים. [1]

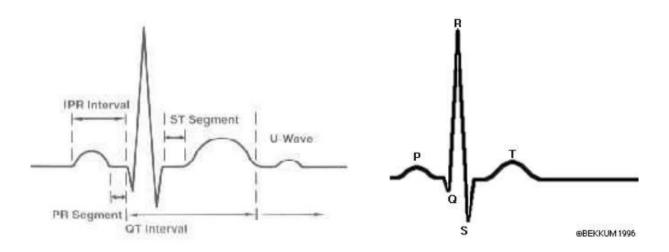

איור 1 - מאפייני אות ה ECG איור 1

מאיור 1 ניתן לראות את החלקים השונים של אות הECG.

גל P נובע מדפולריזציה של העליות, כלומר קבלת פוטנציאל פעולה (גירוי) שגורם לכיווץ העליות. ${
m P}$ נובע מדפולריזציה של העליות, כלומר קבלת הימנית, החלק הראשון של גל זה הינו הגירוי בעליה הימנית בעלייה הימנית, החלק השני הוא כ ${
m SA-node}$ והאמפליטודה בעלייה השמאלית. משך זמן תקין הוא כ ${
m Sec}$ והאמפליטודה כ ${
m Color}$

קומפלקס QRS נובע מדפולריזציה של החדרים, כלומר קבלת פוטנציאל פעולה (גירוי) שגורם QRS קומפלקס לכיווץ של החדרים. משך זמן תקין הוא כ 60-120 msec לכיווץ של החדרים. משך זמן תקין הוא כ


160 msec גל T נובע מרפולריזציה של החדרים, חזרה למצב מנוחה. משך זמן תקין הוא כm T גל m T והאמפליטודה כm T

סגמנט ST הינו המרווח מסיום קומפלקס QRS עד תחילת גל הT. אינטרוול ST סגמנט QRS הינו המרווח מסיום קומפלקס PR לתחילת גל P לתחילת קומפלקס

הפאזה של הגלים נמדדת ביחס למיקום האלקטרודות ששמים ולכן עבור חיבורים שונים נקבל שינויים מסוימים בגל. כמו כן, שינויים הכוללים צורה, שינוי משרעת או השהייה יכולים להצביע שינויים מסוימים בגל. כמו כן, שינויים הכוללים צורה, שינוי משרעת או השהייה יכולים למשבצות על פתולוגיות שונות של הנבדק. בשל כך, ההדפסה של אות הECG מבוצע על נייר מחולק למשבצות כך שהמשבצות הקטנות בגודל של $100~{
m uV}~{
m X}~0.04~{
m s}$ כך שהמשבצות הקטנות בגודל של $100~{
m uV}~{
m X}~0.04~{
m s}$ ולאבחן בעיות רפואיות.

מכשיר הECG:

מכשיר הECG מטרתו למדוד את שינוי הפוטנציאל החשמלי בלב ובכך לבדוק את תפקודו, ע״י קצב ומוליכות הרקמה. קצב הלב נמדד ביחידות של BPM כלומר פעימות לדקה, בעוד שעוצמת התכווצות הלב נמדדת בmv. בכדי למדוד את הפוטנציאל המתפשט במהלך כיווץ והרפיית הלב, מצמידים למטופל אלקטרודות על פני הגוף (טווח פוטנציאל תקין 5-5.5 מיליוולט). כדי להתמודד עם פוטנציאל נמוך זה, יש להגבירו כדי לזהות חוסר תפקוד או בעיות ברקמת הלב. הפרש פוטנציאל בין שתי אלקטרודות על הגוף נקרא ערוץ (Lead). מכשיר ECG טיפוסי מכיל 12 ערוצים (קיימים גם מכשירים עם ערוץ אחד או שלושה).[1]

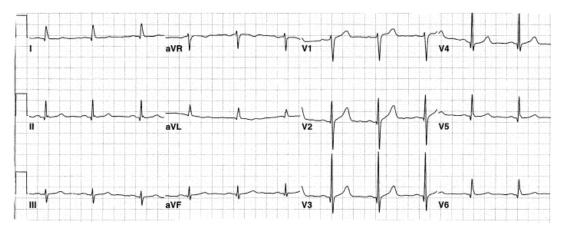

[2] איור 2 - אות ECG תקין של אדם בן 58

באיור ניתן לראות אות ECG תקין של אדם בן 58, כאשר אפשר לראות את כל ה12 לידים.

סימולטור אותות ECG מכשיר זה משמש לבדיקת דיוק ותקינות מכשיר הECG. למכשיר זה יכולת לייצר מגוון גלי ECG בקצבים שונים והפרעות שונות, ובעזרתו ניתן לבדוק את דיוק תדירות התגובה או גובה הגלים וקצבם. מכשיר זה מאפשר את האופציה לבדוק אם מכשיר הECG מגיב ורושם כראוי הפרעות לב. דוגמא למכשיר זה ניתן לראות באיור הבא:




[1] ECG איור 3- סימולטור

2 תשובות לשאלות הכנה:


:1 שאלה 2.1

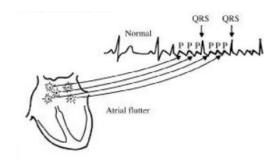גל P מתאר שלב של דפולריזציה של העליות, דוגמא לפתולוגיה הקשורה לגל זה היא מצב של רפרוף עליות. ברפרוף עליות יש כיווץ מהיר מאוד של העליות בקצב של כ 200-300 bpm ולכן הוא לא יעיל. סיגנל הECG במצב זה הינו:




איור ECG-4 עבור רפרוף עליות

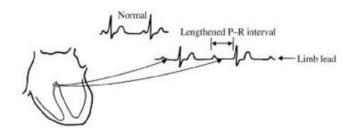סגמנט PR הינו המרווח בין סוף גל הP לתחילת קומפלקס , במקרים כמו AV-block (חסם סגמנט PR הינו המרווח בין סוף גל הP לתחילת הסיגנל החשמלי מעבר לטווח הולכה עלייתי-חדרי) יש פגיעה בהולכת הסיגנל החשמלי מצב זה מתאפיין בPR ארוך. לחסימה זו יש 3 דרגות בהתאם לאורך עיכוב גל הPR. סיגנל במצב זה הינו:



[3] AV-block עבור ECG-5 איור

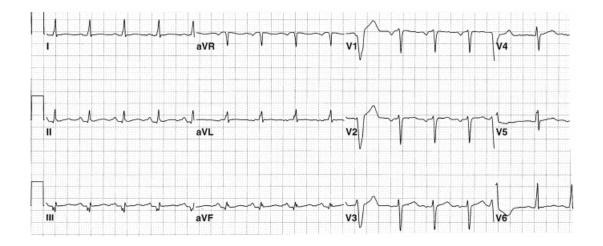סגמנט ST הינו המרווח בין סיום קומפלקס QRS לבין תחילת גל הT (דפולריזציה לרפולריזציה של החדרים). התקף לב נובע ממצבים של פגיעה באספקת הדם ללב בעיקר כתוצאה מחסימת כלי הדם החדרים). התקף לב נובע ממצבים של פגיעה באספקת הדם ללב בעיקר כתוצאה מחסימת לעלות גם הראשיים המובילים אל הלב. לפני מקרים אלה, גל הST יהיה מורם או יעלם וימשיך לעלות גם לאחר כמה שעות מתחילת החסימה.



איור ECG - 6 של חולה עם התקף לב

2.2 שאלה 2:

תחום התדרים הרלוונטי עבור אות ECG הוא בכדי לדגום אותו נצטרך לענות תחום התדרים הרלוונטי עבור אות ECG הוא אותו בכדי לדגום אותו בפילטר BPF על תנאי נייקוויסט ולכן נבחר תדר דגימה של 300 הרץ. כמו כן, נרצה להשתמש בפילטר שיעביר את התדרים הרצויים.

2.3 שאלה 3:

רכיבים בCGם העלולים להפגע ממעביר גבוהים כמובן אלה הם הרכיבים בעלי התדר הנמוך אליהם בCG העיכים גלי T והתדר הכי נמוך הוא ST סמגנט.

רכיבים בECG העלולים להפגע ממעביר נמוכים הם התדרים הגבוהים, אליהם משתייך בעיקר CRS הקומפלקס.

:4 שאלה 2.4

במבט ראשון ניתן לחשוב כי דני סובל מפרפור עליות, אך לאחר שמסתכלים שנית באות המכוע במבט ראשון ניתן לחשוב כי דני סובל מפרפור עליות, אך לאחר שמסתכלים שנית באות להבחין כי הרעש מאופנן בגל הבכל זאת ניתן לראות את כל רכיבי אות הECG. מכאן נסיק כי אין זו הפרעה בלב אלא הפרעה שמכשיר הECG קלט, אנו מניחים שרעש זה נובע מרשת החשמל בישראל (50Hz). בכדי לטפל בבעיה זו נציע פתרון להוסיף Notch filter, אשר מטרתו תהא לסנן רעש זה.

:5 שאלה 2.5

מדידת קצב הלב נעשית על פי RR אינטרוול ולא לפי PP אינטרוול מכיוון שגל P בעל עוצמה גבוהה מעוצמת הגל P. ככל שעוצמת הגל יותר גבוהה ככה קל יותר לאתר אותו. בנוסף P רגיש יותר לשינויים קטנים כמו לדוגמא מאזן אשלגן בגוף.

:6 שאלה 2.6

בכדי לחשב דופק לפי RR אינטרוול נשתמש במשוואה הבאה: [4]

$$BPM = \frac{60 \left[beat \cdot \frac{sec}{min} \right]}{RR \ interval[sec]}$$

: אינטרוול עם ערך של 0.36 שניות ערך דופק הוא RR לדוגמא כאשר נתון


Heart Rate =
$$\frac{60}{0.36}$$
 = 167 [bpm]

:7 שאלה 2.7

משמעות הסגמנט ST הוא המרווח בין הדה פולריזציה לרה פולריזציה של החדרים. כאשר קצב פעימות הלב קטן המרווח בין הדה פולריזציה לרה פולריזציה גדל ולכן אורך הסגמנט יגדל. [5]

:8 שאלה 2.8

:900 בכדי לענות על השאלה נשתמש במעגל מאיור

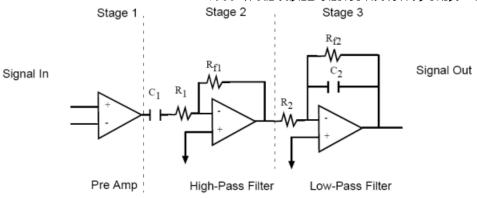

איור 7 - סכמת המעגל החשמלי

נתכנן את המסננים לפי ההוראות בפרוטוקול מעבדה:

$$0.15[Hz] < f_{high-pass} < 0.5 [Hz] \rightarrow 0.15 < \frac{1}{2\pi R_1 C_1} < 0.5$$

$$100[Hz] < f_{low-pass} < 150[Hz] \rightarrow \ 100 < \frac{1}{2\pi R_{f2}C_2} < 150$$

נבחר נגדים וקבלים מהנספח המתאימים לאי שוויון זה:

$$R_1 = 1M\Omega$$
; $C_1 = 1\mu F$; $R_{f2} = 3.3M$; $C_2 = 330pF$

נקבל כי

$$f_{low-pass} = \frac{1}{2\pi \cdot 3.3M \cdot 330p} = 146.15[Hz]$$

$$f_{high-pass} = \frac{1}{2\pi \cdot 1M \cdot 1\mu} = 0.16[Hz]$$

. $G_2,G_3\geq 1$ וגם $G_2\cdot G_3=10$ נדרוש נדרוש R_{f1} ו R_2 את לבחור בכדי לבחור בכדי

$$G_2 \cdot G_3 = \frac{R_{f1}}{R_1} \cdot \frac{R_{f2}}{R_2} = 10$$

$$\frac{R_{f1}}{R_2} = 3$$

ולכן נבחר

$$R_2 = 100 K\Omega; R_{f1} = 300 K\Omega$$


:9 שאלה 2.9

נחשב את פונקציות התמסורת:

$$H_2(\omega) = -\frac{Z_f}{Z_{in}} = -\frac{R_{f1}}{\frac{1}{j\omega C_1} + R_1} = -\frac{j\omega C_1 R_{f1}}{1 + j\omega C_1 R_1}$$

$$H_3(\omega) = -\frac{\frac{1}{j\omega C_2 + \frac{1}{R_{f2}}}}{R_2} = -\frac{R_{f2}}{(j\omega C_2 R_{f2} + 1) \cdot R_2}$$

$$H_{23}(\omega) = \frac{j\omega C_1 R_{f1} R_{f2}}{(1 + j\omega C_1 R_1) (j\omega C_2 R_{f2} + 1) \cdot R_2}$$

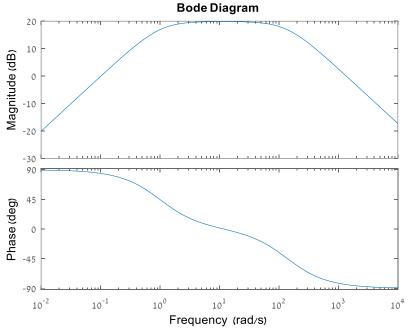

איור 8- עקומת בודה של פונקצית התמסורת של המעגל

גרף בודה זה מראה את המגניטודה של פונקציית התמסורת ואת הפאזה. ניתן לראות כי גרף המגניטודה אכן מראה כי המסנן הינו מעביר פס, מה שמראה על בחירה נכונה של ערכי הקבלים והנגדים.

:10 שאלה 2.10

CMRR- (Common Mode Rejection Ratio) הוא פרמטר המבטא את יכולת המכשיר לדחיית ההגבר CMRR הוא מוגדר להיות היחס בין הגבר ההפרש להגבר המשותף. כאשר ערך הCMRR הוא מינסוף נוכל לומר כי ההגבר המשותף נדחה לחלוטין, כלומר טיב המערכת הוא ביחס ישר לCMRR,

ככל שהCMRR גדל כך גם טיב המערכת. רעש משותף נפוץ הינו רעש בתדר של 50,60 הרץ (תלוי G_{cm}) במדינה) של רשת החשמל. בכדי לחשב את הCMRR נצטרך ראשית לחשב את ההגבר המשותף (G_d), את הגבר ההפרש (G_d) ולאחר מכן נבצע את החישוב הבא: [6]


$$CMRR = 20 \log \left(\frac{G_d}{G_{cm}} \right)$$

:11 שאלה 2.11

בייס ליין הינו רעש עליו אות ה ECG רוכב או רעש הרוכב על אות הECG, בשני המקרים רעש זה הוא רעש משותף ולכן לפי ההגדרה בשאלה הקודמת נרצה כי ההגבר שלו יהיה זניח ביחס להגבר ההפרש, כלומר נשאף להוסיף מגבר בעל CMRR אינסופי וככה נוכל להימנע מהרעש. פילטר דיגיטליים מסוג FIR או IIR למשל, מסננים תדר או טווח תדרים מסוים ובמידה ונשתמש בהם נסנן לא רק את הרעש אלה גם את אות הECG כיוון שהוא נמצא באותם תדרים של הרעש.

:12 שאלה 2.12

נסתכל מגבר ההפרש הבא:

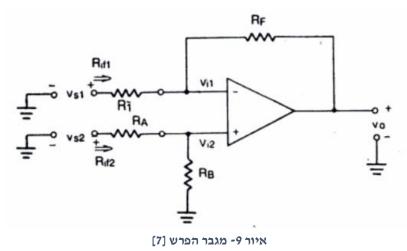

 V_+ טר, עבור מגבר אידיאלי V_+ עבור מגבר אידיאלי עניח כניח כי בכניסה העליונה נכנס V_+ טר, ובכניסה התחתונה עכנס יובר אידיאלי

$$V_{+} = V_{2} \cdot \frac{R_{B}}{R_{2} + R_{B}} \qquad \frac{V_{1} - V_{+}}{R_{1}} = \frac{V_{+} - V_{out}}{R_{f}} \rightarrow V_{out} = V_{+} \cdot \left(\frac{R_{f}}{R_{1}} + 1\right) - \frac{R_{f}}{R_{1}} V_{1}$$

$$V_{out} = V_{2} \cdot \frac{R_{B}}{R_{2} + R_{B}} \cdot \left(\frac{R_{f}}{R_{1}} + 1\right) - \frac{R_{f}}{R_{1}} V_{1}$$

:כעת עבור $R_1=R_2=R$ נקבל


$$V_{out} = \frac{r}{R}(V_2 - V_1)$$

קיבלנו מגבר אידיאלי עם CMRR אינסוף אשר מנחית בצורה מושלמת את ההגבר המשותף, כלומר קיבלנו מגבר הידיאלי עם Gcm אינסוף אשר מנחית בצורה מקרה בו התנגדויות הכניסה לא שוות נקבל Gcm לא אפס.

:13 שאלה 2.13

 $H(z) = rac{z - 0.9}{z - 0.15}$: (HPF) דוגמה עבור פילטר הדוחה תדרים נמוכים

בחרנו בדוגמה זו מכיוון שהאפס גדול מהקוטב ולכן עבור תדרים נמוכים האמפליטודה תהיה קטנה בחרנו בדוגמה זו מכיוון שהאפס גדול מהקוטב ולכן עבור תדרים גבוהים נקבל אמפליטודה גבוהה כלומר HPF. נראה זאת באמצעות המטלאב:

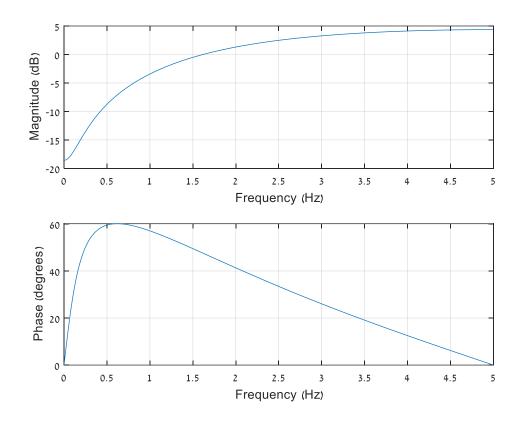


איור 10 - תגובת התדר של התמסורת

דוגמה לפילטר הדוחה רעש רשת: רעש רשת בישראל הינו רעש בתדר 50 Hz לכן נרצה לסנן תדר הדוגמה לפילטר הדוחה רעש רשת: רעש רשת בישראל הינו אות החדירות מחדים. לכן לכן נחלק את התדירות ולהעביר תדרים אחרים. טווח תדרי אות הבמה הינו $\omega = \frac{2\pi f}{300} = \frac{\pi}{3}$ משתמש במעבר מהתמרת פוריה ל $\omega = \frac{2\pi f}{300} = \frac{\pi}{3}$

בנוסף, על מנת לקבל סינון של תדר זה בלבד נרצה לקבל בבודה עליה וירידה קיצונית . $z=e^{i\omega}$ הנובעים מקוטב ואפס מרוכב בתדר זה (מתוך תכונות של אמפליטודה של קוטב ואפס מרוכב


 $H(z)=rac{z-e^{rac{i\pi}{3}}}{z-0.999e^{rac{i\pi}{3}}}$: בבודה) ועל מנת שלא נוכל לצמצם אותם נשנה מעט את האמפליטודה כלומר

:נראה זאת באמצעות המטלאב

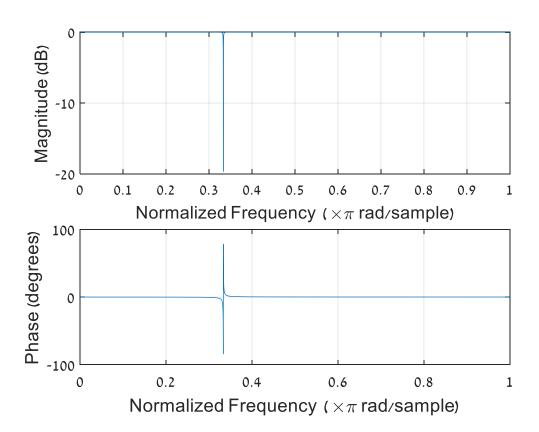

איור 11 - תגובת התדר של התמסורת

2.14 שאלה 2.14

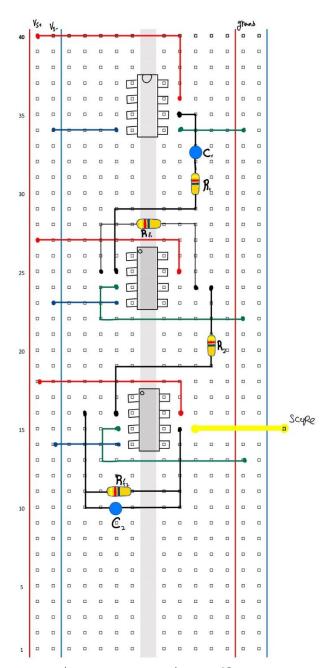

איור 12 - המעגל המתוכנן במטריצת אלביס

: מקורות

- (1).pdf." דוח מבין, מהלך הניסוי ודוח מסכם
- [2] B. Surawicz, T. K. Knilans, and T.-C. Chou, *Chou's electrocardiography in clinical practice:* adult and pediatric, 6th ed. Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier, 2008.
- [3] "John G. Webster Medical Instrumentation Application and Design, 4th Edition (2009)[2862].pdf."
- [4] M. K. P. FACC MD, FAAP and W. G. Guntheroth, *How to Read Pediatric ECGs*. Elsevier Health Sciences, 2006.
- [5] ECG Interpretation. Lippincott Williams & Wilkins, 2005.
- [6] R. Mancini, Op Amps for Everyone: Design Reference. Newnes, 2003.
- [7] Y. N. Bapat, *Electronic Circuits and Systems : Analog and Digital,1e*. Tata McGraw-Hill Education, 1992.

4 נספח:

<u>קוד מטלב:</u>

4.1 Contents

- Q.9
- Q.13

```
set(0, 'defaultAxesFontSize',14);
```

4.2 Q.9

```
R1 = 1e6; C1 = 1e-6; Rf2 = 3.3e6;

C3 = 330e-12; R2 = 100e3; Rf1 = 300e3;

w = tf('s');

H = (w*C1*Rf1*Rf2)/((1+w*C1*R1)*(1+w*C2*Rf2)*R2);

bodeplot(H);
```

4.3 Q.13

```
poles = [0.15];
zeros = [0.9];
b=poly(zeros);
a=poly(poles);
figure;
freqz(b,a,10000,10);

zeros = [exp( i*pi/3 )];
poles = [0.999*exp( i*pi/3 )];
b=poly(zeros);
a=poly(poles);
figure;
freqz(b,a,10000)
```

Published with MATLAB® R2019a